



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



THIẾT KẾ VI MẠCH (CO3098)

Assignment

“Thiết kế RISC CPU đơn giản ”

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thành Lộc
Lớp: L01, Nhóm 3

Sinh viên thực hiện	MSSV
Phạm Việt Hùng	211349
Nguyễn Nhật Khang	211454
Hoàng Xuân Hùng	211326

Ho Chi Minh City, 2025

Mục lục

1	Giới thiệu	5
1.1	Giới thiệu đề tài	5
1.2	Công cụ sử dụng	5
1.3	Chức năng sản phẩm	5
2	Lý thuyết sơ lược về sản phẩm và những tính năng được ứng dụng trong thực tế	6
2.1	Lý thuyết sơ lược về sản phẩm	6
2.2	Những tính năng được ứng dụng cho sản phẩm trong thực tế	6
3	Thiết kế	8
3.1	Sơ đồ khối tổng thể	8
3.2	Mô tả các khối chức năng	9
4	Hiện thực	11
4.1	Accumulator	11
4.1.1	IO port list	11
4.1.2	Logic Diagram	11
4.1.3	Waveform	11
4.2	Address Mux	12
4.2.1	IO port list	12
4.2.2	Logic Diagram	12
4.2.3	Waveform	12
4.3	ALU	13
4.3.1	IO port list	13
4.3.2	Logic Diagram	13
4.3.3	Waveform	14
4.4	Controller	15
4.4.1	IO port list	15
4.4.2	Logic Diagram	15
4.4.3	Waveform	16
4.5	Driver Bus	16
4.5.1	IO port list	16
4.5.2	Logic Diagram	17
4.5.3	Waveform	17
4.6	Instruction Register	18
4.6.1	IO port list	18
4.6.2	Logic Diagram	18
4.6.3	Waveform	18
4.7	Memory	19
4.7.1	IO port list	19
4.7.2	Logic Diagram	19
4.7.3	Waveform	20
4.8	Program Counter	21
4.8.1	IO port list	21
4.8.2	Logic Diagram	21
4.8.3	Waveform	21
5	Kiểm thử và đánh giá	22
5.1	Môi trường kiểm thử - Verification Enviroment	22
5.2	Kết quả mô phỏng	23
5.2.1	Kết quả hiển thị trên terminal của 3 testcase mẫu	23
5.2.2	Waveform của testcase 1	24
5.2.3	Waveform của testcase 2	24
5.2.4	Waveform của testcase 3	25
5.2.5	Schematic	25



6 Kết luận

26

Danh sách bảng

1	Accumulator IO port list	11
2	Address Mux IO port list	12
3	ALU IO port list	13
4	ALU Opcode	14
5	Controller IO port list	15
6	Output controller	16
7	Driver Bus IO port list	16
8	Instruction Register IO port list	18
9	Memory IO port list	19
10	Program Counter IO port list	21

1 Giới thiệu

1.1 Giới thiệu đề tài

RISC (Reduced Instructions Set Computer) là một phương pháp thiết kế bộ xử lý hiện nay. Trong đề tài này, chúng ta sẽ thiết kế RISC CPU đơn giản với 3-bit opcode và 5-bit toán hạng. Tức là có 8 loại câu lệnh và 32 không gian địa chỉ. Bộ xử lý hoạt động dựa trên tín hiệu clock và reset. Chương trình sẽ dừng lại khi có tín hiệu HALT.

1.2 Công cụ sử dụng

- Ngôn ngữ mô tả phần cứng: Verilog HDL
- Công cụ thiết kế: Cadence

1.3 Chức năng sản phẩm

Về thiết kế hệ thống cần có những khối chức năng như sau:

- Program Counter: chức năng lưu trữ thanh ghi địa chỉ của chương trình (program address)
- Address Mux: nhằm lựa chọn giữa địa chỉ chương trình hoặc địa chỉ của câu lệnh (instruction)
- Memory: lưu trữ và cung cấp dữ liệu cho chương trình
- Instruction Register: xử lý dữ liệu instruction
- Accumulator Register: xử lý dữ liệu từ ALU
- ALU: xử lý dữ liệu từ Memory, Accumulator và opcode của Instruction,
- Mỗi khối chức năng đều cần có testbench tương ứng.

Về chức năng hệ thống:

- Nạp lệnh từ Memory
- Giải mã lệnh
- Lấy dữ liệu toán hạng từ Memory nếu cần
- Thực thi câu lệnh, xử lý các phép toán nếu cần
- Lưu trữ kết quả trở lại Memory hoặc Accumulator. Quá trình này sẽ lặp lại cho tới khi có câu lệnh kết thúc chương trình

2 Lý thuyết sơ lược về sản phẩm và những tính năng được ứng dụng trong thực tế

2.1 Lý thuyết sơ lược về sản phẩm

Kiến trúc **RISC** (Reduced Instruction Set Computer) là một phương pháp thiết kế bộ xử lý hiện đại, trong đó tập lệnh được tối giản để mỗi lệnh có thể được thực hiện trong một chu kỳ đồng hồ hoặc một số ít chu kỳ. Với mục tiêu đơn giản hóa phần cứng và tăng tốc độ xử lý, kiến trúc RISC đã trở thành nền tảng cho nhiều hệ thống nhúng, vi xử lý và bộ vi điều khiển trong thực tế.

Trong đề tài này, nhóm chúng em thiết kế một CPU đơn giản theo kiến trúc RISC với các đặc điểm cơ bản sau:

- Bộ xử lý sử dụng **3-bit opcode** cho phép định nghĩa tối đa **8 loại câu lệnh khác nhau**, và **5-bit operand** cho phép truy cập tới **32 địa chỉ bộ nhớ**.
- Các dữ liệu được xử lý trong hệ thống có độ rộng 8-bit.
- Bộ xử lý hoạt động dựa trên tín hiệu clock và có thể reset hệ thống về trạng thái khởi tạo ban đầu.
- Hệ thống sẽ kết thúc chương trình khi nhận lệnh đặc biệt **HALT**.

Các thành phần chức năng chính trong hệ thống CPU bao gồm:

- **Program Counter (PC)**: giữ địa chỉ lệnh hiện tại, tự động tăng sau mỗi lệnh hoặc nạp địa chỉ mới khi thực hiện lệnh nhảy.
- **Address Mux**: bộ chọn địa chỉ, cho phép CPU lựa chọn giữa địa chỉ chương trình và địa chỉ toán hạng.
- **Instruction Register (IR)**: lưu trữ lệnh được nạp từ bộ nhớ và chuẩn bị cho quá trình giải mã.
- **Accumulator Register (AC)**: thanh ghi trung gian để lưu trữ các giá trị kết quả sau các phép toán.
- **Arithmetic Logic Unit (ALU)**: thực hiện các phép toán số học và logic dựa trên opcode của lệnh.
- **Memory**: bộ nhớ dùng để lưu trữ chương trình (instruction) và dữ liệu (data).
- **Controller**: khối điều khiển toàn bộ hoạt động CPU, bao gồm nạp lệnh, giải mã, điều phối các tín hiệu điều khiển như đọc/ghi dữ liệu và thực thi lệnh.

Chu trình hoạt động của CPU được tổ chức tuần tự qua các pha: nạp lệnh, giải mã lệnh, thực thi lệnh, cập nhật kết quả và tiếp tục lặp lại cho tới khi gặp lệnh **HALT**.

Với cấu trúc này, hệ thống CPU đơn giản nhưng đầy đủ các bước cơ bản của một bộ xử lý thực thụ, đồng thời giúp sinh viên làm quen với quy trình thiết kế phần cứng số theo mô hình phân cấp (hierarchical modeling).

2.2 Những tính năng được ứng dụng cho sản phẩm trong thực tế

CPU RISC đơn giản được thiết kế trong đề tài mang lại nhiều giá trị ứng dụng thực tế trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghiệp.

Trước hết, về **giáo dục và đào tạo**, sản phẩm này là một công cụ rất tốt để sinh viên ngành kỹ thuật máy tính có thể trực tiếp trải nghiệm quá trình thiết kế, mô phỏng và vận hành một bộ xử lý hoàn chỉnh. Qua đó, sinh viên có thể củng cố kiến thức về thiết kế vi mạch số, nắm vững nguyên lý hoạt động của CPU, cũng như thực hành các kỹ năng mô hình hóa bằng Verilog HDL.

Về **ứng dụng công nghiệp**, bộ xử lý kiểu này có thể được tích hợp trong các hệ thống nhúng đơn giản như thiết bị IoT (Internet of Things), thiết bị đo lường, cảm biến thông minh hoặc các bộ điều khiển tín hiệu tự động. Với cấu trúc gọn nhẹ, tập lệnh tối giản và khả năng vận hành nhanh, sản phẩm

phù hợp với các ứng dụng yêu cầu tính hiệu quả năng lượng cao, chi phí thấp và độ tin cậy cao.


Ngoài ra, việc thiết kế theo phương pháp **modular design** (thiết kế module hóa) giúp CPU dễ dàng mở rộng hoặc nâng cấp. Ví dụ: có thể mở rộng thêm các lệnh mới trong tập lệnh, tăng dung lượng bộ nhớ, hoặc cải tiến ALU để hỗ trợ các phép toán phức tạp hơn như nhân (MUL), chia (DIV), hoặc các phép toán số thực (floating point).

Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp sinh viên thực hành các kỹ thuật chuyên sâu như **quản lý trạng thái hệ thống (State Machine)**, **xử lý hazard**, và thiết kế hệ thống **đồng bộ hóa tín hiệu** trong môi trường có nhiều thành phần giao tiếp với nhau.

Tóm lại, thiết kế CPU RISC đơn giản không chỉ mang lại giá trị học thuật mà còn mở ra nhiều hướng ứng dụng thực tiễn, là tiền đề cho việc xây dựng các hệ thống vi xử lý phức tạp hơn trong tương lai.

3 Thiết kế

3.1 Sơ đồ khối tổng thể

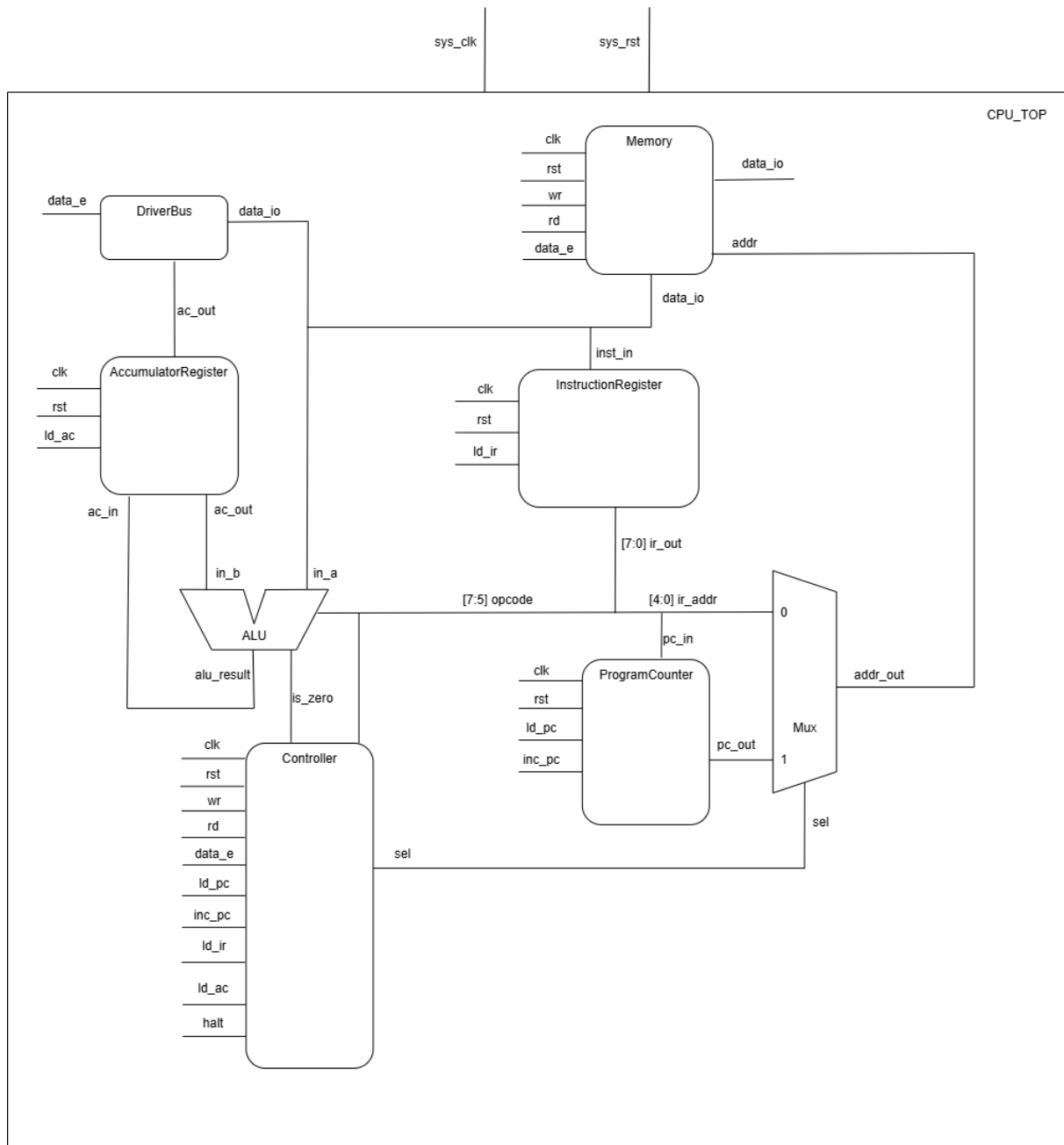

Hình 1: Block Diagram CPU TOP

Bao gồm:

- Program Counter (PC)
- Address Mux
- Memory
- Instruction Register (IR)

- Accumulator (AC)
- Arithmetic Logic Unit (ALU)
- Controller

3.2 Mô tả các khối chức năng

1. Program Counter:

- Counter là bộ đếm quan trọng dùng để đếm câu lệnh của chương trình. Ngoài ra còn có thể dùng đếm các trạng thái của chương trình.
- Counter phải hoạt động khi có xung lên của clk.
- Reset kích hoạt mức cao, bộ đếm trở về 0.
- Counter với độ rộng số đếm là 5.
- Counter có chức năng load một số bất kì vào bộ đếm. Nếu không, bộ đếm sẽ hoạt động bình thường.

2. Address Mux:

- Khối Address Mux với chức năng của Mux sẽ chọn giữa địa chỉ lệnh trong giai đoạn nạp lệnh và địa chỉ toán hạng trong giai đoạn thực thi lệnh.
- Mux sẽ có độ rộng mặc định là 5.
- Độ rộng cần sử dụng parameter để vẫn thay đổi được nếu cần.

3. Memory:

- Memory sẽ lưu trữ instruction và data.
- Memory cần được thiết kế tách riêng chức năng đọc/ghi bằng cách sử dụng Single bidirectional data port. Không được đọc và ghi cùng lúc.
- 5-bit địa chỉ và 8-bit data.
- 1-bit tín hiệu cho phép đọc/ghi.
- Memory phải hoạt động khi có xung lên của clk.

4. Register:

- Tín hiệu đầu vào có độ rộng 8 bits.
- Tín hiệu rst đồng bộ và kích hoạt mức cao.
- Register phải hoạt động khi có xung lên của clk.
- Khi có tín hiệu load, giá trị đầu vào sẽ chuyển đến đầu ra.
- Ngược lại giá trị đầu ra sẽ không đổi.
- Instruction Register: Giữ lệnh đang thực thi.
- Accumulator: Thanh ghi tạm lưu kết quả phép toán.

5. ALU:

- ALU thực thi những phép toán số học. Phép tính được thực thi sẽ phụ thuộc vào toán tử của câu lệnh.
- ALU thực thi 8 phép toán trên số hạng 8bit (inA và inB). Kết quả sẽ cho ra 8-bit output và 1bit is_zero.
- is_zero bất đồng bộ nhằm cho biết input inA có bằng 0 hay không.
- Đầu vào opcode 3bit sẽ quyết định phép toán nào được sử dụng như mô tả trong bảng 4.

6. Controller:

- Controller quản lý những tín hiệu điều khiển của CPU. Bao gồm nạp và thực thi lệnh.

- Controller phải hoạt động khi có xung lên của clk.
- Tín hiệu rst đồng bộ và kích hoạt mức cao.
- Tín hiệu đầu vào opcode 3bit tương ứng với ALU.
- Controller có 9 output như bảng 5.
- Controller có 8 trạng thái hoạt động liên tục trong 8 chu kỳ clk theo thứ tự: INST_ADDR, INST_FETCH, INST_LOAD, IDLE, OP_ADDR, OP_FETCH, ALU_OP, STORE. Trạng thái reset là INST_ADDR.
- Output của Controller dựa theo trạng thái và opcode như bảng 6.

7. Driver Bus:

- Thực hiện ghi dữ liệu của Accumulator vào địa chỉ trong câu lệnh(STO).

4 Hiện thực


4.1 Accumulator

4.1.1 IO port list

Signal name	Width	Direction	Description
rst	1	Input	Synchronous active high reset
clk	1	Input	Clock signal
ld_ac	1	Input	Load accumulator
ac_in	8	Input	Data in
ac_out	8	Output	Data out


Bảng 1: Accumulator IO port list

4.1.2 Logic Diagram

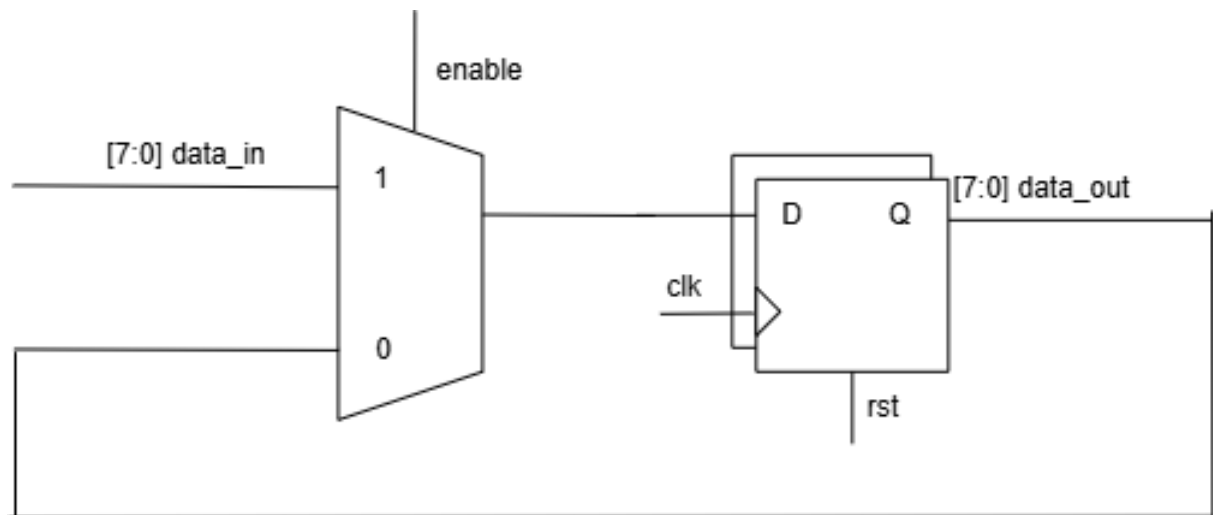

Hình 2: Logic Diagram Accumulator

4.1.3 Waveform

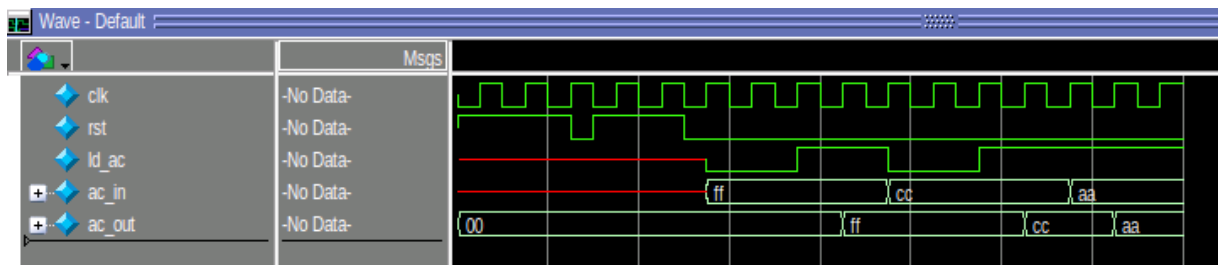

Hình 3: Waveform Accumulator


4.2 Address Mux

4.2.1 IO port list

Signal name	Width	Direction	Description
sel	1	Input	sel
pc_addr	5	Input	PC address
operand_addr	5	Input	Operand address
addr_out	5	Output	Output address mux


Bảng 2: Address Mux IO port list

4.2.2 Logic Diagram

 

Hình 4: Logic Diagram Address Mux

4.2.3 Waveform

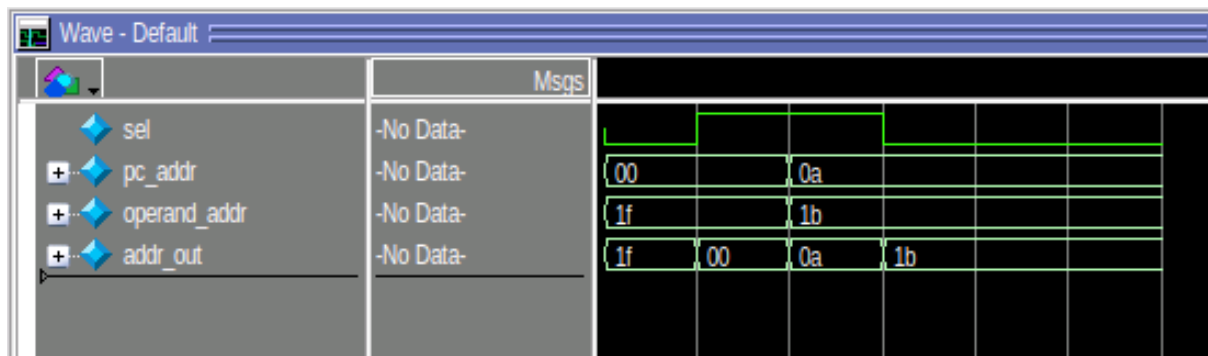

Hình 5: Waveform Accumulator


4.3 ALU

4.3.1 IO port list

Signal name	Width	Direction	Description
<u>in_a</u>	8	Input	Operand a
<u>in_b</u>	8	Input	Operand b
<u>opcode</u>	3	Input	Indicate which operation the CPU should execute
<u>is_zero</u>	1	Output	Indicate is input <u>in_a</u> equal to zero
<u>result</u>	8	Output	Result of module

Bảng 3: *ALU IO port list*

4.3.2 Logic Diagram

 


Hình 6: *Logic Diagram ALU*

Opcode	Mã	Hoạt động	Output
HLT	000	Dừng hoạt động chương trình	inA
SKZ	001	Trước tiên sẽ kiểm tra kết quả của ALU có bằng 0 hay không, nếu bằng 0 thì sẽ bỏ qua câu lệnh tiếp theo, ngược lại sẽ tiếp tục thực thi như bình thường	inA
ADD	010	Cộng giá trị trong Accumulator vào giá trị bộ nhớ địa chỉ trong câu lệnh và kết quả được trả về Accumulator.	inA + inB
AND	011	Thực hiện AND giá trị trong Accumulator và giá trị bộ nhớ địa chỉ trong câu lệnh và kết quả được trả về Accumulator.	inA and inB
XOR	100	Thực hiện XOR giá trị trong Accumulator và giá trị bộ nhớ địa chỉ trong câu lệnh và kết quả được trả về Accumulator.	inA xor inB
LDA	101	Thực hiện đọc giá trị từ địa chỉ trong câu lệnh và đưa vào Accumulator.	inB
STO	110	Thực hiện ghi dữ liệu của Accumulator vào địa chỉ trong câu lệnh.	inA
JMP	111	Lệnh nhảy không điều kiện, nhảy đến địa chỉ định trong câu lệnh và tiếp tục thực hiện chương trình.	inA

Bảng 4: ALU Opcode

4.3.3 Waveform

 

Hình 7: Waveform ALU


4.4 Controller

4.4.1 IO port list

Signal name	Width	Direction	Description
clk	1	Input	Clock signal
rst	1	Input	Synchronous active high reset
opcode	3	Input	Indicate which operation the CPU should execute
is_zero	1	Input	Indicate is input in_a equal to zero
sel	1	Output	Select
rd	1	Output	Memory read
ld_ir	1	Output	Load instruction register
halt	1	Output	Halt
inc_pc	1	Output	Increment program counter
ld_ac	1	Output	Load accumulator
ld_pc	1	Output	Load program counter
wr	1	Output	Memory write
data_e	1	Output	Data enable

Bảng 5: Controller IO port list

4.4.2 Logic Diagram

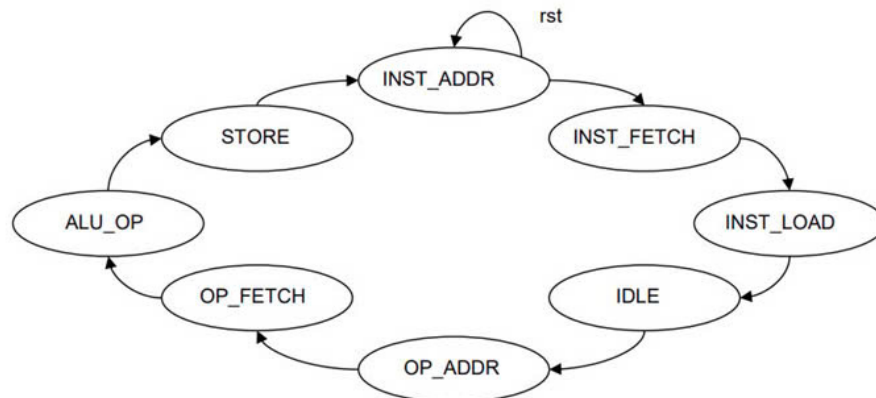


Hình 8: Finite State Machine of Controller

Outputs	Phase								Notes
	INST_ADDR	INST_FETCH	INST_LOAD	IDLE	OP_ADDR	OP_FETCH	ALU_OP	STORE	
sel	1	1	1	1	0	0	0	0	ALU OP = 1 if opcode is ADD, AND, XOR or LDA
rd	0	1	1	1	0	ALUOP	ALUOP	ALUOP	
ld_ir	0	0	1	1	0	0	0	0	
halt	0	0	0	0	HALT	0	0	0	
inc_pc	0	0	0	0	1	0	SKZ && zero	0	
ld_ac	0	0	0	0	0	0	0	ALUOP	
ld_pc	0	0	0	0	0	JMP	JMP	0	
wr	0	0	0	0	0	0	STO	STO	
data_e	0	0	0	0	0	0	STO	STO	

Bảng 6: Output controller

4.4.3 Waveform

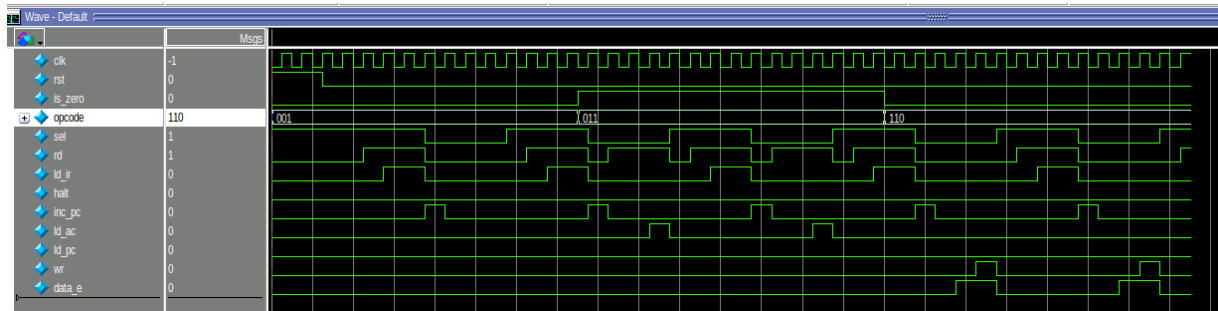

Hình 9: Waveform Controller


4.5 Driver Bus

4.5.1 IO port list

Signal name	Width	Direction	Description
data_e	1	Input	Data enable
data_in	8	Input	Data input
data_out	8	Output	Data output


Bảng 7: Driver Bus IO port list

4.5.2 Logic Diagram

 

Hình 10: *Logic Diagram Driver Bus*

4.5.3 Waveform

 

Hình 11: *Waveform Driver Bus*


4.6 Instruction Register

4.6.1 IO port list

Signal name	Width	Direction	Description
clk	1	Input	Clock signal
rst	1	Input	Synchronous active high reset
ld_ir	1	Input	load instruction register
opcode	3	Output	Indicate which operation the CPU should execute
operand	5	Output	Operand address


Bảng 8: Instruction Register IO port list

4.6.2 Logic Diagram

 

Hình 12: Logic Diagram Instruction Register

4.6.3 Waveform

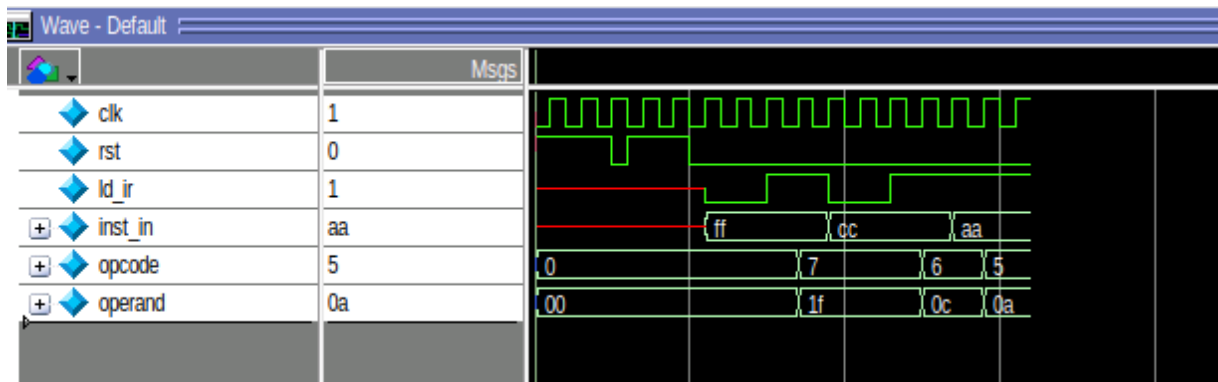

Hình 13: Waveform Instruction Register


4.7 Memory

4.7.1 IO port list


Signal name	Width	Direction	Description
clk	1	Input	Clock signal
wr	1	Input	write enable
rd	1	Input	read enable
addr	5	Input	Address of memory
data_io	8	Inout	Single bidirectional data port

Bảng 9: *Memory IO port list*

4.7.2 Logic Diagram

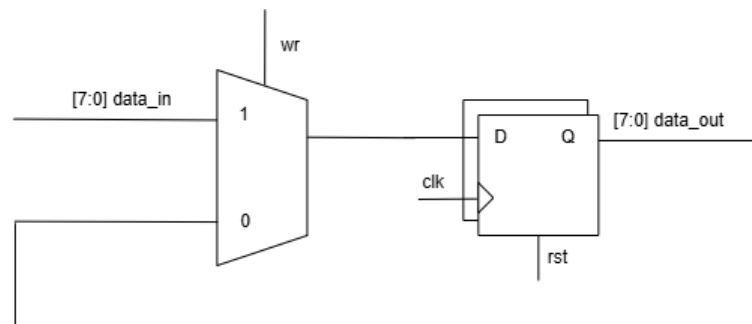


Hình 14: *Write tranfer*

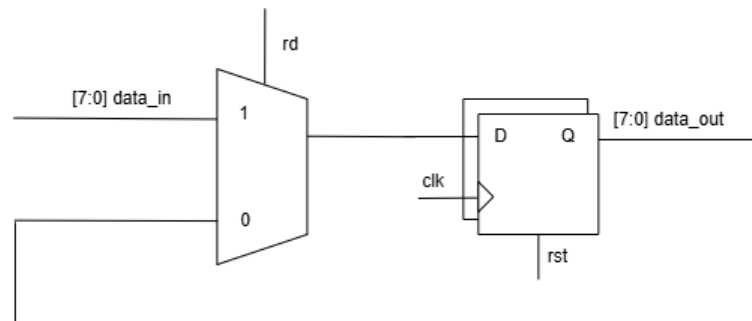

Hình 15: *Read tranfer*


4.7.3 Waveform

Memory Write Cycle

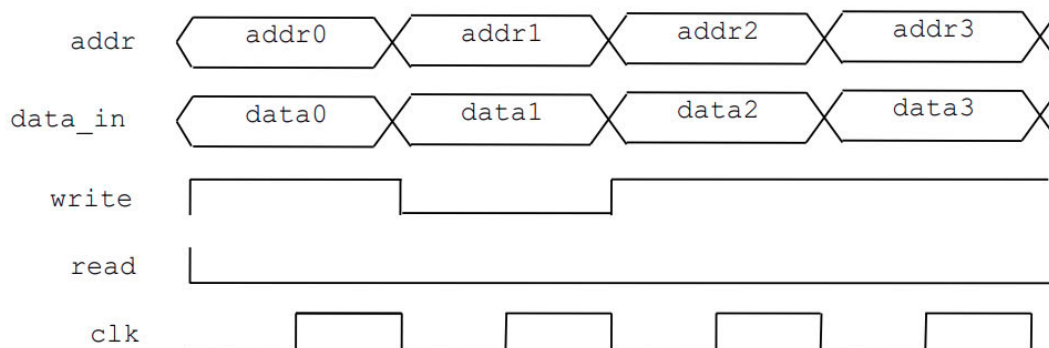

Hình 16: Waveform Write tranfer

Memory Read Cycle

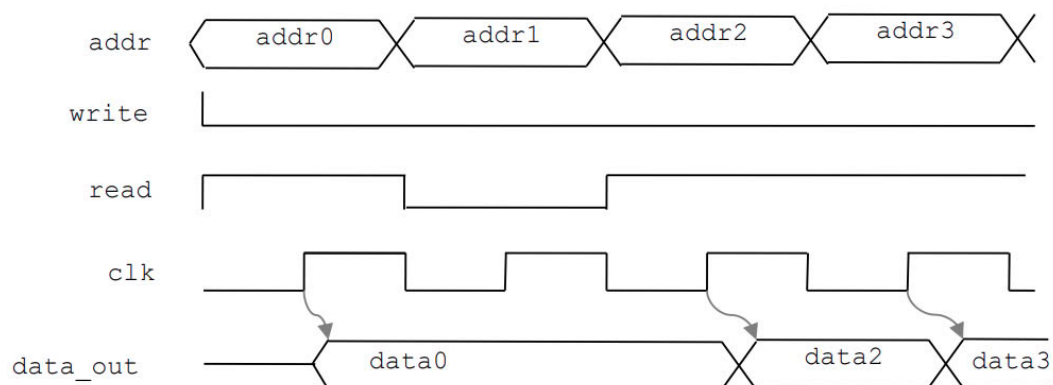

Hình 17: Waveform read tranfer


4.8 Program Counter

4.8.1 IO port list

Signal name	Width	Direction	Description
clk	1	Input	Clock signal
rst	1	Input	Synchronous active high reset
ld_pc	1	Input	load program counter
inc_pc	1	Input	increment program counter
pc_in	5	Input	Branch address
pc_out	5	Output	indicate instruction which CPU execute


Bảng 10: Program Counter IO port list

4.8.2 Logic Diagram

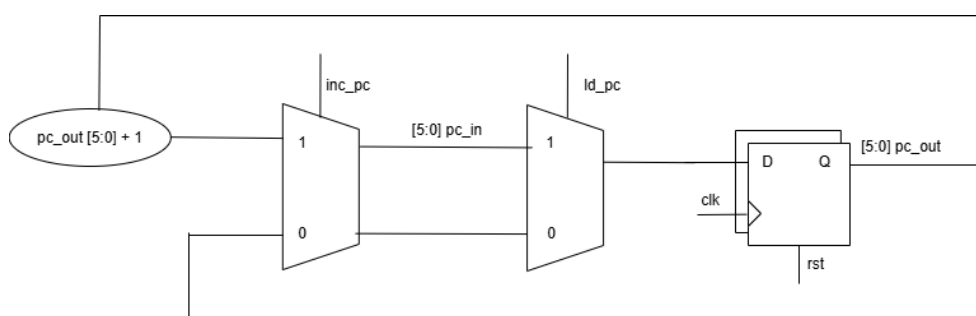


Hình 18: Logic Diagram Program Counter

4.8.3 Waveform

 

5 Kiểm thử và đánh giá

5.1 Môi trường kiểm thử - Verification Enviroment

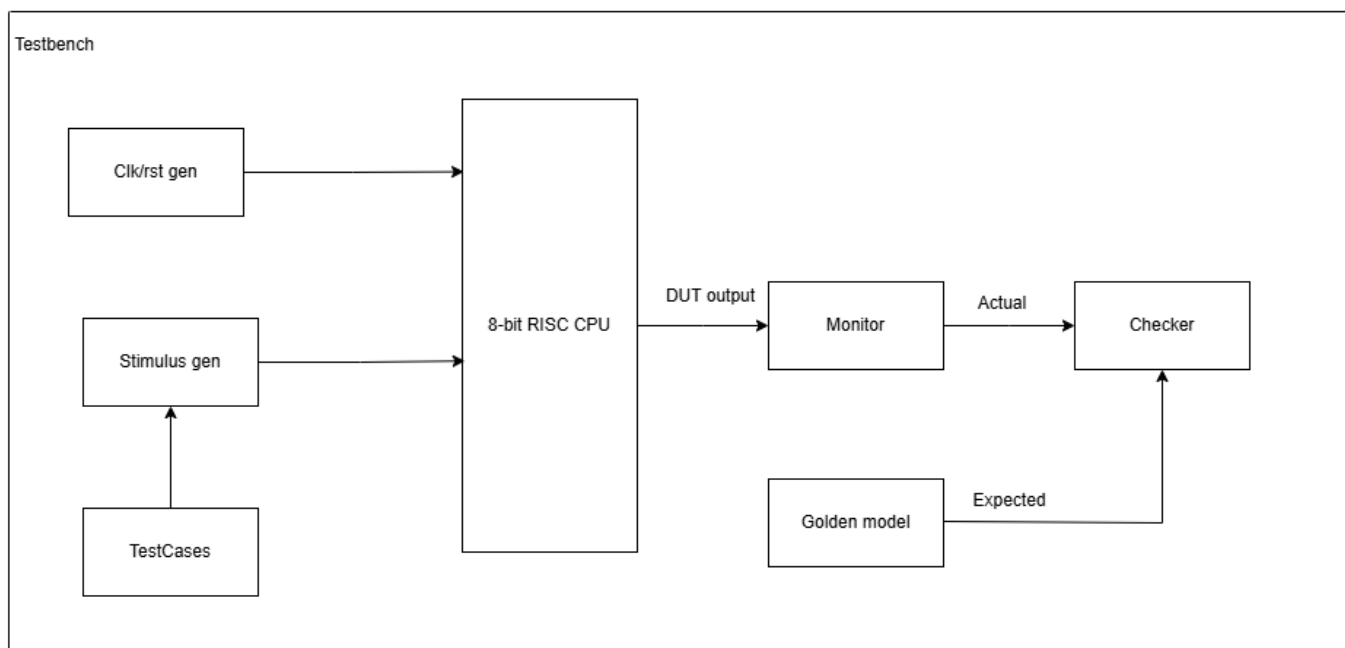

Hình 20: *Verification Enviroment*

5.2 Kết quả mô phỏng

5.2.1 Kết quả hiển thị trên terminal của 3 testcase mẫu


```

3. 172.28.10.215 (l01group3)
Instances Unique
Modules: 10 10
Resolved nets: 0 1
Registers: 25 25
Scalar wires: 13 -
Vectored wires: 9 -
Always blocks: 9 9
Initial blocks: 2 2
Cont. assignments: 4 4
Pseudo assignments: 2 -
Process Clocks: 6 2
Writing initial simulation snapshot: worklib.test_bench:v
Loading snapshot worklib.test_bench:v ..... Done
xcelium> source /home/share_file/cadence/installs/XCELIUM2403/tools/xcelium/files/xmsimrc
xcelium> run
=====CPU TEST 1: THIS TEST SHOULD BE HALTED WITH THE PC AT 17 HEX=====
[1395] || PC = 17 || OP = 000 || ADDR = 17 || DATA = 0
CPU TEST 1 PASSED
=====END CPU TEST 1=====
=====CPU TEST 2: THIS TEST SHOULD BE HALTED WITH THE PC AT 10 HEX=====
[2545] || PC = 10 || OP = 000 || ADDR = 10 || DATA = 0
CPU TEST 2 PASSED
=====END CPU TEST 2=====
=====CPU TEST 3: THIS TEST SHOULD BE HALTED WITH THE PC AT 0C HEX=====
[12015] || PC = c || OP = 000 || ADDR = c || DATA = 0
CPU TEST 3 PASSED
=====END CPU TEST 3=====
Simulation complete via $finish(1) at time 12075 NS + 0
./testbench.v:64 #10 $finish();
xcelium> exit
T00L: xrun(64) 24.03-s011: Exiting on Apr 27, 2025 at 15:14:02 +07 (total: 00:00:01)
[l01group3@vlsiktmt vlsi_btl]$

```


Hình 21: Kết quả hiển thị trên terminal

5.2.2 Waveform của testcase 1

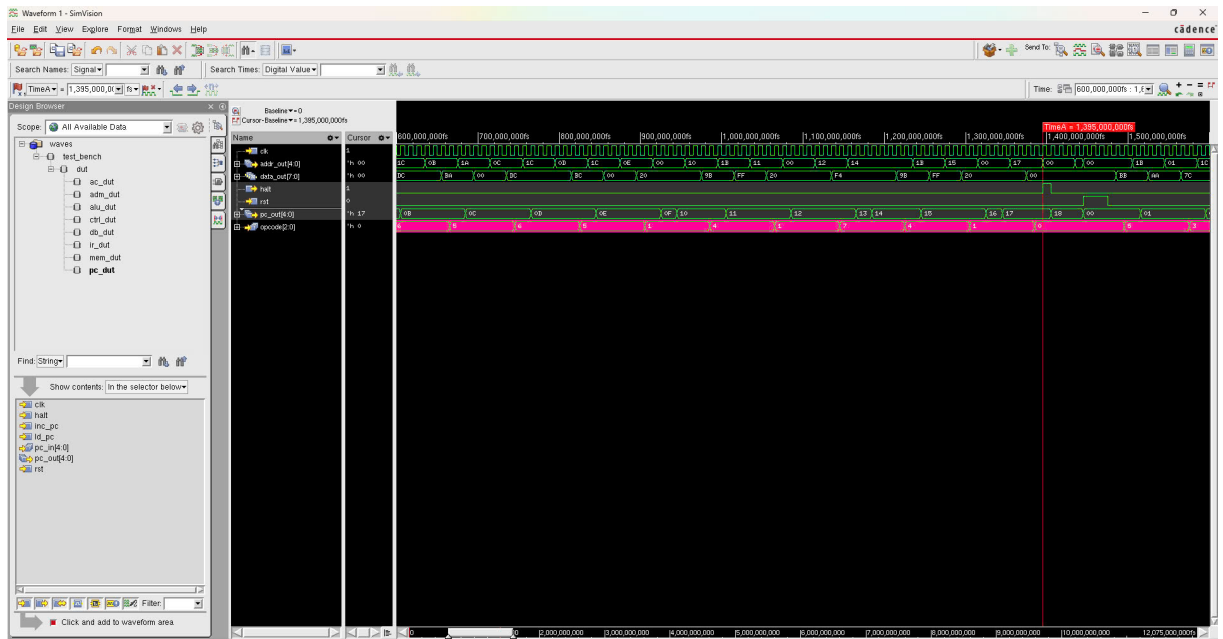


Hình 22: Waveform của testcase 1

5.2.3 Waveform của testcase 2

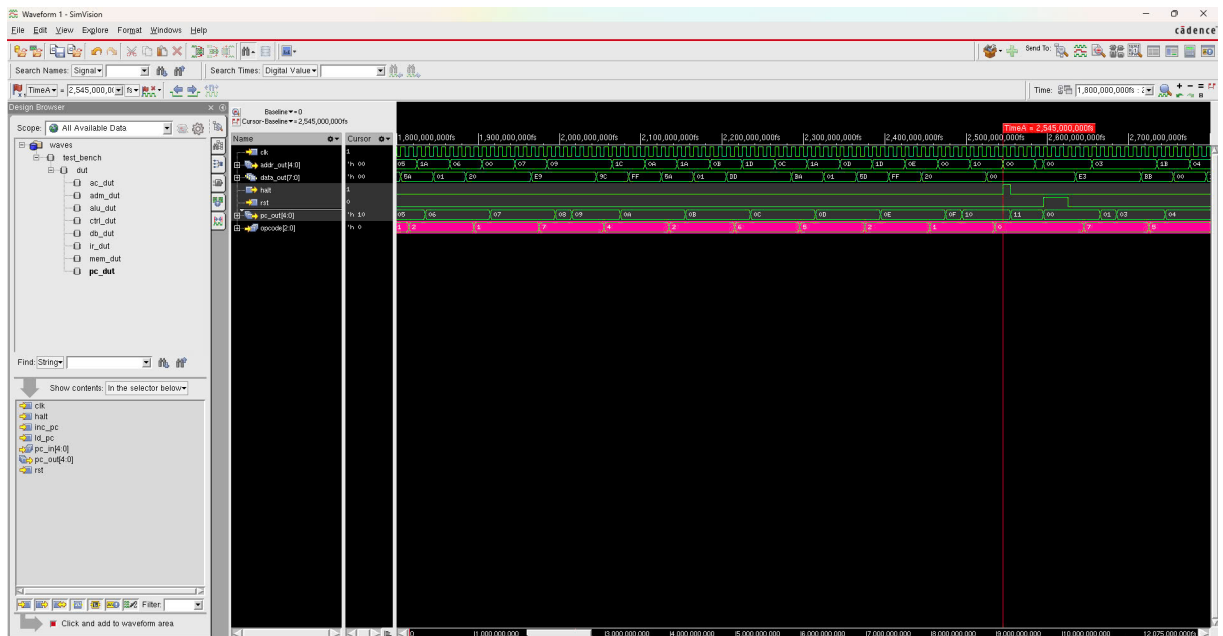


Hình 23: Waveform của testcase 2

5.2.4 Waveform của testcase 3

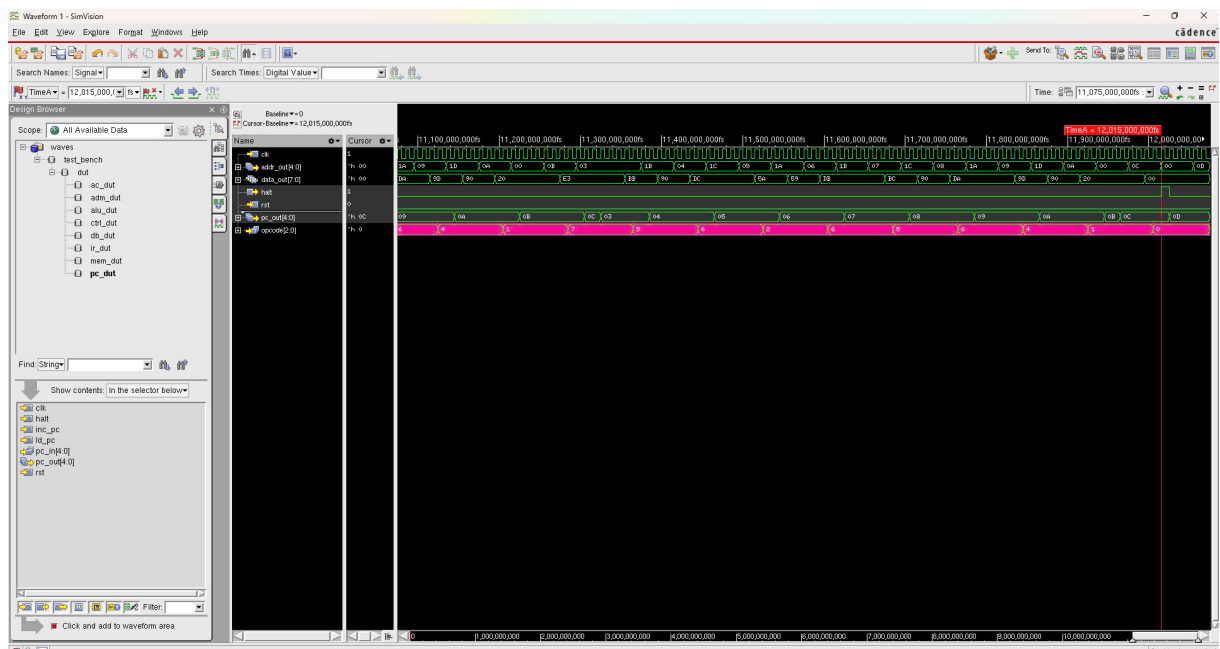

Hình 24: Waveform của testcase 3

5.2.5 Schematic

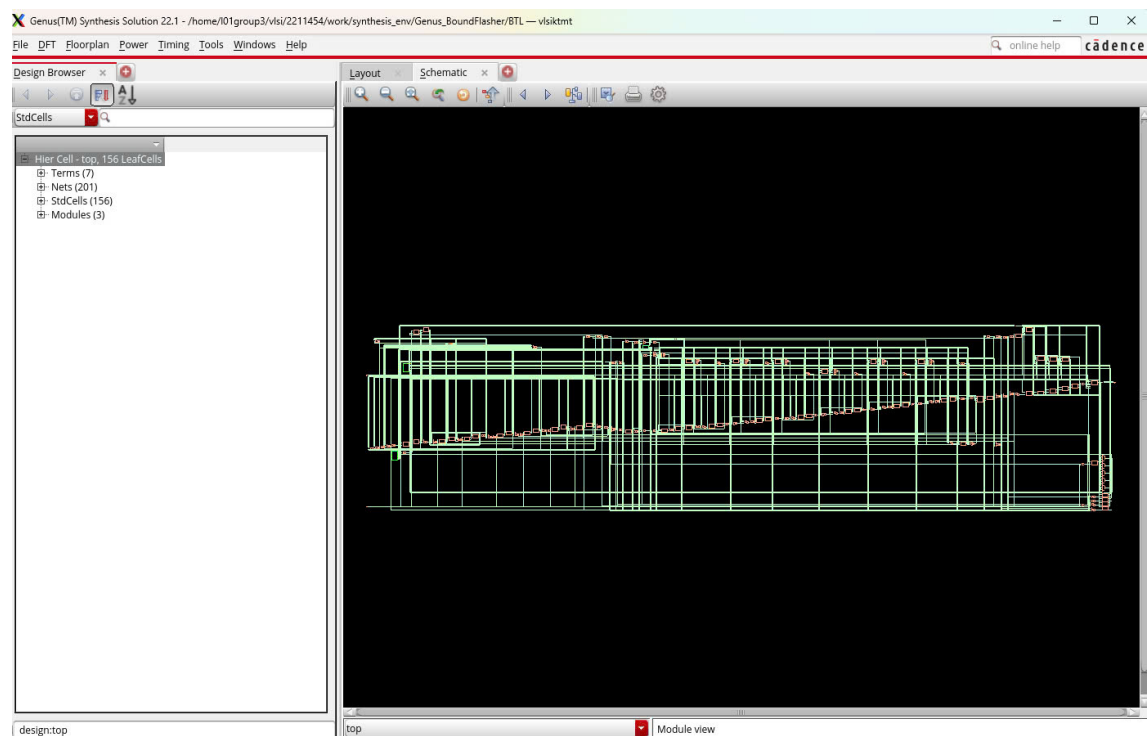

Hình 25: Schematic CPU 8bit

6 Kết luận

Trong đề tài “Thiết kế RISC CPU đơn giản”, nhóm đã xây dựng và hiện thực hóa một bộ xử lý với kiến trúc tối giản nhưng đầy đủ các thành phần thiết yếu của một hệ thống vi xử lý. Thông qua việc thiết kế các khối chức năng như Program Counter, ALU, Instruction Register, Memory, và Controller, nhóm không chỉ tái hiện được hoạt động của một CPU thực tế mà còn hiểu sâu hơn về cơ chế phối hợp giữa các khối phần cứng trong một hệ thống số.

Điểm nổi bật của đề tài nằm ở việc hiện thực hóa toàn bộ CPU theo kiến trúc RISC với độ rộng dữ liệu 8-bit, sử dụng tập lệnh 3-bit opcode và 5-bit toán hạng. Hệ thống được xây dựng theo hướng module hóa, cho phép kiểm thử từng khối riêng biệt và dễ dàng mở rộng trong tương lai. Các kết quả mô phỏng cho thấy CPU hoạt động chính xác qua từng pha: nạp lệnh, giải mã, thực thi và lưu kết quả, từ đó phản ánh sự thành công trong thiết kế điều khiển và xử lý dữ liệu.

Bên cạnh đó, nhóm cũng thiết kế môi trường kiểm thử riêng biệt, từ đó đánh giá được chức năng của từng khối và toàn bộ hệ thống một cách trực quan thông qua waveform và kết quả hiển thị trên terminal. Đây là bước thực hành quan trọng giúp nhóm củng cố kỹ năng phân tích tín hiệu, xử lý trạng thái và xác minh hoạt động hệ thống trong môi trường thực nghiệm.

Từ một thiết kế ban đầu mang tính học thuật, sản phẩm CPU này có tiềm năng ứng dụng trong các hệ thống nhúng nhỏ, nơi yêu cầu về chi phí, hiệu năng và độ tin cậy được đặt lên hàng đầu. Đề tài cũng tạo nền tảng cho những hướng mở rộng như phát triển pipeline, bổ sung tập lệnh nâng cao hoặc tích hợp ngoại vi giao tiếp trong các hệ thống thực tế.

Tóm lại, đề tài không chỉ giúp nhóm hiểu rõ hơn về kiến trúc và hoạt động của một bộ vi xử lý, mà còn mang lại trải nghiệm thiết kế vi mạch toàn diện – từ lý thuyết đến mô phỏng và kiểm thử – góp phần nâng cao năng lực thực hành trong lĩnh vực kỹ thuật máy tính.